

Práctica 7. **DISEÑO DEL CONTROL DE SENSORES ULTRASÓNICO**

OBJETIVO:

El alumno aprenderá a diseñar mediante la utilización de atributos a señales ('HIGH') y tipos de variables (UNSIGNED) el control de un sensor ultrasónico (HC-SR04).

ESPECIFICACIONES:

Diseñar un circuito controlador utilizando un FPGA que se encargue de calcular la distancia de un obstáculo por medio de un sensor ultrasónico (HC-SR04), y observar los resultados de distancia por medio de 2 displays de 7 segmentos. La figura 7.1 muestra el diagrama a bloques del sistema.

DIAGRAMA DE BLOQUES:

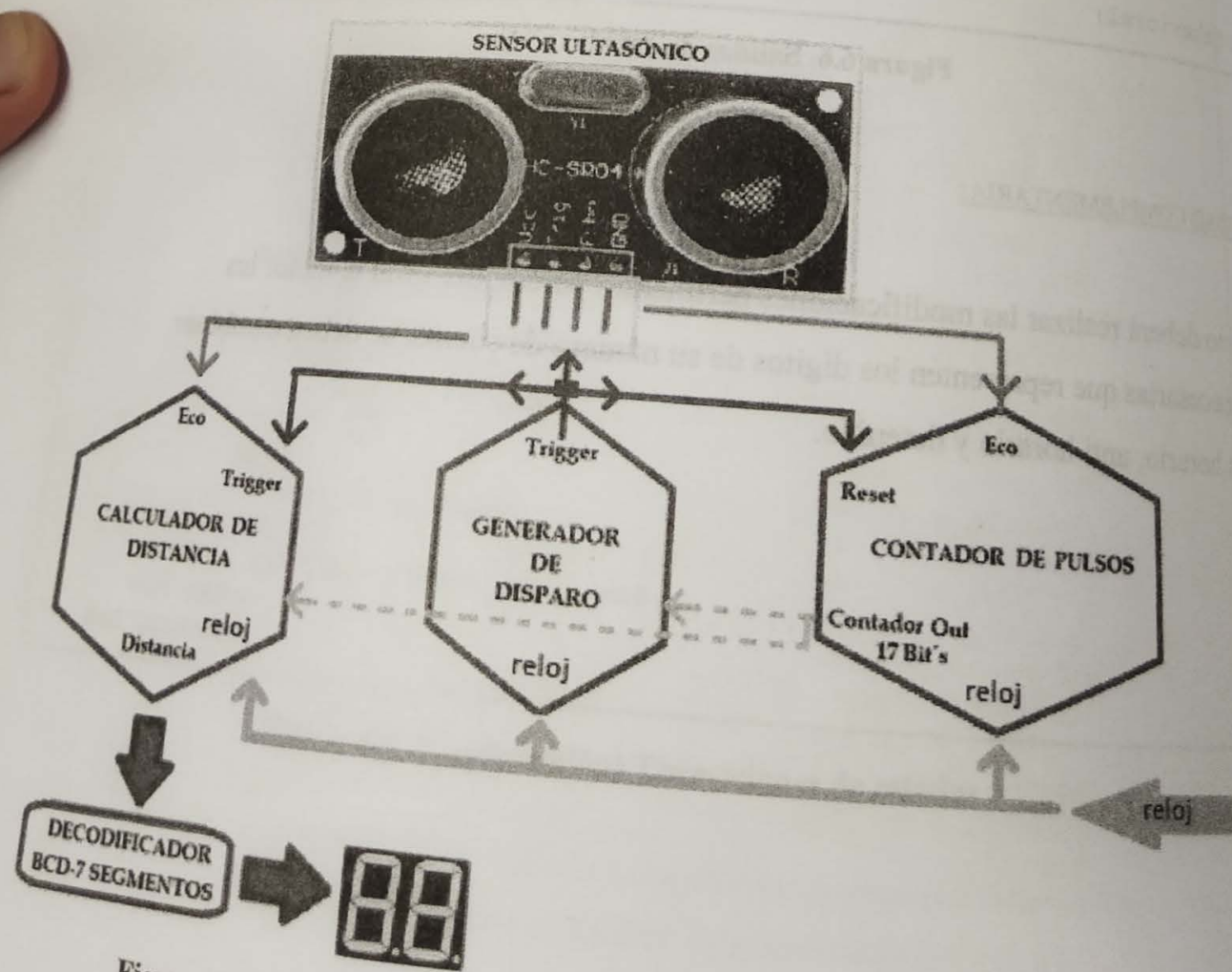


Figura 7.1. Diagrama a bloques del control para el sensor ultrasónico

Las siguientes figuras muestran el código del control para el sensor ultrasónico, que estará contenido en el archivo sonicos. El código fue separado, para su mejor comprensión, de acuerdo con el diagrama a bloques mostrado.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity sonicos is
    port (clk: in STD_LOGIC;
          sensor_disp: out STD_LOGIC;
          sensor_eco: in STD_LOGIC;
          anodos: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          segmentos: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end sonicos;

architecture Behavioral of sonicos is
    signal cuenta: unsigned(16 downto 0) := (others => '0');
    signal centimetros: unsigned(15 downto 0) := (others => '0');
    signal centimetros_unid: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
    signal centimetros_dece: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
    signal sal_unid: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
    signal sal_dece: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
    signal digito: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
    signal eco_pasado: std_logic := '0'; -- eco pasado sincronizado
    signal eco_sinc: std_logic := '0'; -- eco actual sincronizado
    signal eco_nsinc: std_logic := '0'; -- eco nuevo sincronizado
    signal espera: std_logic := '0';
    signal siete_seg_cuenta: unsigned(15 downto 0) := (others => '0');
begin
    anodos(1 downto 0) <= "11";

    siete_seg: process(clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if siete_seg_cuenta(siete_seg_cuenta'high) = '1' then
                digito <= sal_unid;
                anodos(3 downto 2) <= "01";
            else
                digito <= sal_dece;
                anodos(3 downto 2) <= "10";
            end if;
            siete_seg_cuenta <= siete_seg_cuenta + 1;
        end if;
    end process;
end sonicos;

```

Actualización de los displays, en este caso no son independientes

$2^{15} \times 20\text{ns} = 0.000655\text{s}$
 $= 655\mu\text{s}$

Figura 7.2. Código para la entidad y arquitectura de sonicos

La Figura 7.3 se observa el código de la señal Trigger.

```
Trigger: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if espera = '0' then
      if cuenta = 500 then → pulso a trigger de 20 μs
        sensor_disp <= '0';
        espera <= '1';
        cuenta <= (others => '0');
      else
        sensor_disp <= '1';
        cuenta <= cuenta + 1;
      end if;
    end if;
  end if;
```

Figura 7.3. Código del bloque generador de disparo (Trigger)

La Figura 7.4 se observa el código de los bloques calculador de distancia y contador de pulsos.

```
elsif eco_pasado = '0' and eco_sinc = '1' then
  cuenta <= (others => '0');
  centimetros <= (others => '0');
  centimetros_unid <= (others => '0');
  centimetros_dece <= (others => '0');
elsif eco_pasado = '1' and eco_sinc = '0' then
  sal_unid <= centimetros_unid;
  sal_dece <= centimetros_dece;
elsif cuenta = 2900 - 1 then → cuenta para detectar un centímetro
  if centimetros_unid = 9 then
    centimetros_unid <= (others => '0');
    centimetros_dece <= centimetros_dece + 1;
  else
    centimetros_unid <= centimetros_unid + 1;
  end if;
  centimetros <= centimetros + 1;
  cuenta <= (others => '0');
  if centimetros = 3448 then → límite de medición ??
    espera <= '0';
  end if;
else
  cuenta <= cuenta + 1;
end if;
eco_pasado <= eco_sinc;
eco_sinc <= eco_nsinc;
eco_nsinc <= sensor_eco;
```

Figura 7.4 Código del bloque calculador de distancia y del bloque contador de pulsos

La figura 7.5 muestra el código para la decodificación de datos a dos displays de siete segmentos; este código está diseñado para utilizar displays de ánodo común.

```
Decodificador: process (digito)
begin
  if      digito=X"0" then segmentos <= X"81";
  elsif  digito=X"1" then segmentos <= X"F3";
  elsif  digito=X"2" then segmentos <= X"49";
  elsif  digito=X"3" then segmentos <= X"61";
  elsif  digito=X"4" then segmentos <= X"33";
  elsif  digito=X"5" then segmentos <= X"25";
  elsif  digito=X"6" then segmentos <= X"05";
  elsif  digito=X"7" then segmentos <= X"F1";
  elsif  digito=X"8" then segmentos <= X"01";
  elsif  digito=X"9" then segmentos <= X"21";
  elsif  digito=X"a" then segmentos <= X"11";
  elsif  digito=X"b" then segmentos <= X"07";
  elsif  digito=X"c" then segmentos <= X"8D";
  elsif  digito=X"d" then segmentos <= X"43";
  elsif  digito=X"e" then segmentos <= X"0D";
  else
    segmentos <= X"1D";
  end if;
end process;
end Behavioral;
```

Figura 7.5 Código del Bloque Decodificador BCD-7 Segmentos.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:

El Alumno deberá realizar las modificaciones pertinentes para poder detectar una distancia exacta propuesto por el profesor de un objeto, cuando sea detectada deberá poner la letra S (Stop) en un display de 7 segmentos, la cual indica que no puede acercarse más o chocara con el objeto.