

**Presentador: Victor Miguel Barrera Peña**

**Tema: 12 Conversor de BCD Natural a Aiken**

# Teoría

Hay que recordar como es electrónicamente, existe.

BCD binario natural									
	A <sub>3</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>		BCD Aiken			
0	0	0	0	0	}	B <sub>3</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>
1	0	0	0	1		0	0	0	1
2	0	0	1	0		0	0	1	0
3	0	0	1	1		0	0	1	1
4	0	1	0	0		0	1	0	0
5	0	1	0	1	}	1	0	1	1
6	0	1	1	0		1	1	0	0
7	0	1	1	1		1	1	0	1
8	1	0	0	0		1	1	1	0
9	1	0	0	1		1	1	1	1
10	1	0	1	0					
11	1	0	1	1					
12	1	1	0	0					
13	1	1	0	1					
14	1	1	1	0					
15	1	1	1	1					


Hay que recordar la codificación Aiken, y para ello veremos la tabla que muestre la codificación.

Vamos a verlo a detalle en la siguiente imagen:

- El cuadro rojo se ignora
- En BCD aiken los números en rojos son el número de BCD natural que le corresponde.

BCD binario natural

	A <sub>3</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

 BCD Aiken

	B <sub>3</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	0	1
8	1	1	1	0
9	1	1	1	1

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15

Decimal	BCD natural (8421)	BCD <u>Aiken</u> (2421)
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0010
3	0011	0011
4	0100	0100
5	0101	1011
6	0110	1100
7	0111	1101
8	1000	1110
9	1001	1111

Veamos una tabla para transcodificar.

## Funcionamiento

Recuerda la idea de como funciona un decodificador, es lo mismo , pero en este caso no sólo códifica y listo, sino que la entrada ya esta codificada y sólo necesita transformarse en otra codificación

## Veamos el código

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all; --nuevos tipos de datos unsigned
```

```
entity p12 is  
    port(  
        n_i : in std_logic_vector(3 downto 0);  
        a_o : out std_logic_vector(3 downto 0);  
        error : out std_logic  
    );  
end entity p12;
```

```
architecture behavior of p12 is begin
```

```
    a_o <= n_i when unsigned(n_i) < 5 else  
        "0000" when 9 < unsigned(n_i)  
        else std_logic_vector(unsigned(n_i) + 6);
```

```
-- saber error
```


```
error <= '1' when 9 < unsigned(n_i)  
        else '0';
```

```
end architecture behavior;
```


 
# Asignación

- A Son los led de salida.
- B Son los switch de entrada.
- C Error codificación



**Veamos su comportamiento**



**Muchas  
gracias  
por ver el  
video**