

resultados en un monitor.

Práctica 11.

EMULADOR DE DISPLAY 7 SEGMENTOS EN MONITOR

OBJETIVO:

El alumno diseñará un emulador de display de 7 segmentos empleando un FPGA y un monitor VGA.

ESPECIFICACIONES:

Utilizando un FPGA, un cable y un monitor con entrada VGA, se diseñará un sistema digital en el que su entrada sea un número binario de cuatro bits y su salida sea la visualización de ese número en un display de 7 segmentos en un monitor.

La figura 11.1 muestra el diagrama de bloques del sistema y la figura 11.2 muestra los bloques funcionales requeridos en el sistema Emulador de Display 7 Segmentos en Monitor.

DIAGRAMA DE BLOQUES:

 


Figura 11.1. Diagrama de bloques del sistema emulador de display 7 segmentos en monitor

DIAGRAMA DE BLOQUES FUNCIONALES:

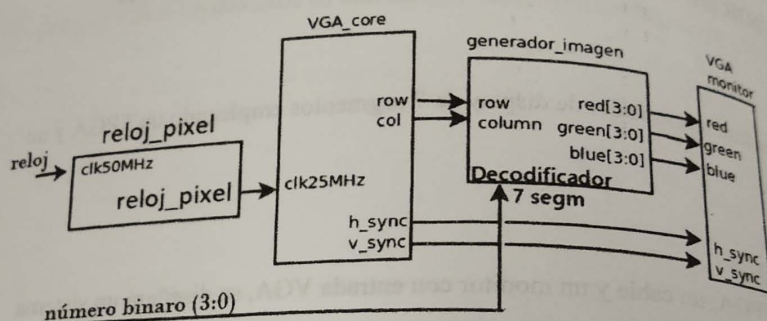


Figura 11.2. Bloques funcionales del sistema emulador de display 7 segmentos en monitor


La entidad del sistema emulador de display 7 segmentos en monitor se muestra en la figura 11.3.

```

port( clk50MHz: in std_logic;
      red: out std_logic_vector (3 downto 0);           -- al monitor
      green: out std_logic_vector (3 downto 0);
      blue: out std_logic_vector (3 downto 0);
      h_sync: out std_logic;
      v_sync: out std_logic;
      dipsw: in std_logic_vector(3 downto 0); -- numeros para
      A,B,C,D,E,F,G: out std_logic );           -- decodificador
end entity mivga;
    
```

Figura 11.3. Entidad del sistema emulador de display 7 segmentos en monitor

 Se requiere un caso por cada número que se desee visualizar en el monitor, cada caso corresponderá a un cuadro de imagen diferente. Todos los casos se deben declarar en el proceso generador de imagen. La figura 11.4 muestra la declaración de constantes.



segmentos en monitor
muestra en la figura

monitor

para
ador

itor

aso

en el

```
constant cero:      std_logic_vector(6 downto 0) := "0111111";
constant uno:       std_logic_vector(6 downto 0) := "0000110";
constant dos:       std_logic_vector(6 downto 0) := "1011011";
constant tres:      std_logic_vector(6 downto 0) := "1001111";
constant cuatro:    std_logic_vector(6 downto 0) := "1100110";
constant cinco:     std_logic_vector(6 downto 0) := "1101101";
constant seis:      std_logic_vector(6 downto 0) := "1111101";
constant siete:     std_logic_vector(6 downto 0) := "0000111";
constant ocho:      std_logic_vector(6 downto 0) := "1111111";
constant nueve:     std_logic_vector(6 downto 0) := "1110011";
constant r1:std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '1');
constant r0:std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
constant g1:std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '1');
constant g0:std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
constant b1:std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '1');
constant b0:std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
-- variable a,b,c,d,e,f: std_logic;
signal conectornum:std_logic_vector(6 downto 0);
```

Figura 11.4. Declaración de constantes del sistema emulador de display 7 segmentos en monitor

El decodificador BCD a 7 segmentos se declara dentro de la arquitectura, como se muestra en la figura 11.5.

```
with dipsw select conectornum <= --decodificador para los números
    "0111111" when "0000",
    "0000110" when "0001",
    "1011011" when "0010",
    "1001111" when "0011",
    "1100110" when "0100",
    "1101101" when "0101",
    "1111101" when "0110",
    "0000111" when "0111",
    "1111111" when "1000",
    "1110011" when "1001",
    "0000000" when others;
```

Figura 11.5. Código decodificador de 7 segmentos del sistema emulador de display 7 segmentos en monitor

Respecto al display de 7 segmentos, la figura 11.6 muestra la asignación de cada segmento con sus respectivas coordenadas.

 


Figura 11.7. Asignación de cada segmento con sus respectivas coordenadas

Por ejemplo, para que aparezca el número '1' deberá activarse el segmento B (color: verde) y C (color: rojo). La figura 11.8, muestra el código para visualizar los números uno y dos.

```
when uno=>
    if ((row > 210 and row < 240) and
        (column > 140 and column < 150)) then -- B verde
        red <= (others => '0');
        green <= (others => '1');
        blue <= (others => '0');
    elsif ((row > 250 and row < 280) and
            (column > 140 and column < 150)) then -- C rojo
        red <= (others => '1');
        green <= (others => '0');
        blue <= (others => '0');
    else
        -- fondo
        red <= (others => '0');
        green <= (others => '0');
        blue <= (others => '0');
    end if;

when dos=>
    if ((row > 200 and row < 210) and
        (column > 110 and column < 140)) then -- A azul
        red <= (others => '0');
        green <= (others => '0');
        blue <= (others => '1');
    elsif ((row > 210 and row < 240) and
            (column > 140 and column < 150)) then -- B verde
        red <= (others => '0');
        green <= (others => '1');
        blue <= (others => '0');
```

Figura 11.8. Código para visualizar los números uno y dos en un monitor

as coordenadas
mento B (color: verde)
números uno y dos.

```

elseif ((row > 280 and row < 290) and
        (column > 110 and column < 140)) then -- D blanco
    red   <= (others => '1');
    green <= (others => '1');
    blue  <= (others => '1');
elseif ((row > 250 and row < 280) and
        (column > 100 and column < 110)) then -- E cian
    red   <= (others => '0');
    green <= (others => '1');
    blue  <= (others => '1');
elseif ((row > 240 and row < 250) and
        (column > 110 and column < 140)) then -- G violeta
    red   <= (others => '1');
    green <= (others => '0');
    blue  <= (others => '1');
else
    red   <= (others => '0');
    green <= (others => '0');
    blue  <= (others => '0');
end if;
-- fondo

```

Figura 11.8. (continuación) Código para visualizar los números uno y dos en un monitor

Para visualizar el número nueve se deben activar los bloques A, B, C, F y G. La figura 11.9 muestra el código requerido.

```

when nueve=>
    if ((row > 200 and row < 210) and
        (column > 110 and column < 140)) then -- A azul
        red   <= (others => '0');
        green <= (others => '0');
        blue  <= (others => '1');
    elsif ((row > 210 and row < 240) and
           (column > 140 and column < 150)) then -- B verde
        red   <= (others => '0');
        green <= (others => '1');
        blue  <= (others => '0');
    elsif ((row > 250 and row < 280) and
           (column > 140 and column < 150)) then -- C rojo
        red   <= (others => '1');
        green <= (others => '0');
        blue  <= (others => '0');
    elsif ((row > 210 and row < 240) and
           (column > 100 and column < 110)) then -- F amarillo
        red   <= (others => '1');
        green <= (others => '1');
        blue  <= (others => '0');

```

Figura 11.9. Código para visualizar el número nueve en un monitor

```

elseif ((row > 240 and row < 250) and
        (column > 110 and column < 140)) then -- G violeta
    red   <= (others => '1');
    green <= (others => '0');
    blue  <= (others => '1');
else
    red   <= (others => '0');
    green <= (others => '0');
    blue  <= (others => '0');
end if;
-- fondo

```

Figura 11.9. (continuación) Código para visualizar el número nueve en un monitor

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:

En esta práctica se mostró como codificar para que se emulen los números 1, 2 y 9 en la pantalla VGA. El alumno implementará además los números 0, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

