

Práctica 6.

DISEÑO DEL CONTROL DE MOTORES A PASOS

OBJETIVO:

El alumno aprenderá a diseñar el controlador de un motor a pasos mediante el uso e implantación de máquinas de estado.

ESPECIFICACIONES:

Diseñar el circuito de control utilizando un FPGA, el cual se encargue de activar un motor a pasos bipolar con 4 líneas de control. Los movimientos que debe realizar el motor son en sentido a las manecillas del reloj, viceversa y detenido por medio de tres botones que controlan estos movimientos.

La figura 6.1 muestra el diagrama a bloques del sistema.

DIAGRAMA DE BLOQUES:

 


Figura 6.1. Diagrama a bloques del control de motor a pasos

TABLA DE ESTADOS:

La figura 6.2, muestra la tabla de estados, la cual está diseñada con 11 estados que inician en el estado SM0 hasta el estado SM10. Por la cantidad de condiciones de entrada y estados está expresada por colores para cada estado, para una mejor comprensión. En la figura 6.2.A se observa el Estado 0, Estado 1, Estado 2 y Estado 3. En la figura 6.2.B se observa

el Estado 4, Estado 5, Estado 6 y Estado 7. En la figura 6.2.C se observa el Estado 8, Estado 9 y Estado 10.

 


Figura 6.1. Diagrama a bloques del control de motor a paso

Estado Presente		Condiciones			Estado Sigiente
Estado 0	SM0	F	H	UD	
		0	0	0	SM0
		0	0	1	SM0
		0	1	0	SM0
	Salidas	0	1	1	SM0
		1	0	0	SM0
		1	0	1	SM0
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM0
	0 0 0 0	1	1	0	SM0
		1	1	1	SM0
Estado 1	SM1	F	H	UD	Estado Sigiente
		0	0	0	SM7
		0	0	1	SM3
		0	1	0	SM8
	Salidas	0	1	1	SM2
		1	0	0	SM8
		1	0	1	SM2
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM2
	1 0 0 0	1	1	0	SM4
		1	1	1	SM1
Estado 2	SM2	F	H	UD	Estado Sigiente
		0	0	0	SM7
		0	0	1	SM1
		0	1	0	SM8
	Salidas	0	1	1	SM4
		1	0	0	SM1
		1	0	1	SM8
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM8
	1 0 0 0	1	1	0	SM4
		1	1	1	SM9
Estado 3	SM3	F	H	UD	Estado Sigiente
		0	0	0	SM1
		0	0	1	SM5
		0	1	0	SM8
	Salidas	0	1	1	SM2
		1	0	0	SM2
		1	0	1	SM4
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM4
	0 1 0 0	1	1	0	SM4
		1	1	1	SM9

Figura 6.2.A. Estado 0, Estado 1, Estado 2 y Estado 3

Estado Presente		Condiciones			Estado Sigiente
Estado 4	SM6	F	H	UD	
		0	0	0	SM7
		0	0	1	SM1
		0	1	0	SM2
		0	1	1	SM8
	Salidas	0	0	0	SM3
		1	0	1	
		1	1	0	SM10
		1	1	1	SM9

Estado Presente		Condiciones			Estado Sigiente
Estado 5	SM5	F	H	UD	
		0	0	0	SM3
		0	0	1	SM7
		0	1	0	SM8
		0	1	1	SM2
	Salidas	1	0	0	SM6
		1	0	1	SM4
		1	1	0	SM4
		1	1	1	SM9

Estado Presente		Condiciones			Estado Sigiente
Estado 6	SM6	F	H	UD	
		0	0	0	SM7
		0	0	1	SM1
		0	1	0	SM4
		0	1	1	SM8
	Salidas	1	0	0	
		1	0	1	SM7
		1	1	0	SM4
		1	1	1	SM9

Estado Presente		Condiciones			Estado Sigiente
Estado 7	SM7	F	H	UD	
		0	0	0	
		0	0	1	SM1
		0	1	0	SM8
		0	1	1	SM2
	Salidas	1	0	0	SM6
		1	0	1	SM8
		1	1	0	SM4
		1	1	1	SM9

Figura 6.2.B. Estado 4, Estado 5, Estado 6 y Estado 7

Estado Presente		Condiciones			Estado Sigiente
Estado 8	SM8	F	H	UD	
		0	0	0	SM7
		0	0	1	SM1
	Salidas	0	1	0	SM6
		0	1	1	SM2
		1	0	0	SM7
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM1
	1 0 0 1	1	1	0	SM9
		1	1	1	SM10
Estado 9	SM9	F	H	UD	Estado Sigiente
		0	0	0	SM7
		0	0	1	SM1
		0	1	0	SM8
	Salidas	0	1	1	SM2
		1	0	0	SM8
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM1
	1 0 1 0	1	1	0	SM4
		1	1	1	SM8
Estado 10	SM10	F	H	UD	Estado Sigiente
		0	0	0	SM7
		0	0	1	SM1
		0	1	0	SM8
	Salidas	0	1	1	SM2
		1	0	0	SM8
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM1
	0 1 0 1	1	1	0	SM8
		1	1	1	SM4

Figura 6.2.C. Estado 8, Estado 9 y Estado 10

Las siguientes figuras muestran el código del control para el motor a pasos, el cual estará contenido en el archivo llamado MotPasos. En la figura 6.3 se observa el código de la entidad y las señales dentro de la arquitectura.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity MotPasos is
    port ( reloj : in STD_LOGIC;
          UD : in STD_LOGIC;
          rst : in STD_LOGIC;
          FH : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
          led : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          MOT : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) );
end MotPasos;

architecture behavioral of MotPasos is
    signal div : std_logic_vector(17 downto 0);
    signal clks : std_logic;
    type estado is (sm0, sm1, sm2, sm3, sm4, sm5, sm6, sm7, sm8,
                    sm9, sm10);
    signal pres_S, next_s : estado;
    signal motor : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
```

Figura 6.3. Código para la entidad y parte de la arquitectura de MotPasos

En la Figura 6.4 se observa el código del bloque Divisor de Frecuencia.

```
process (reloj, rst)
begin
    if rst='0' then
        div <= (others=>'0');
    elsif reloj'event and reloj='1' then
        div <= div + 1;
    end if;
end process;
clks <= div(17);
```

Figura 6.4. Código del bloque Divisor de Frecuencia

En la Figura 6.5 se observa el código de las transiciones de estados.

```

process (clks,rst)
begin
    if rst='0' then
        pres_S <= sm0;
    elsif clks'event and clks='1' then
        pres_S <= next_s;
    end if;
end process;

process (pres_S,UD,rst,FH)
begin
    case(pres_S) is
        when sm0 =>
            next_s <= sm1; "1000" -- Estado 0
        when sm1 =>
            if FH="00" then ---motor bipolar -- Estado 1
                if UD='1' then -- 007
                    next_s <= sm3; -- "0100"
                else -- 000
                    next_s <= sm7; -- "0001"
                end if;
            elsif FH="01" then
                if UD='1' then -- 011
                    next_s <= sm2; -- "1100"
                else -- 010
                    next_s <= sm8; -- "1001"
                end if;
            elsif FH="10" then
                if UD='1' then -- 101
                    next_s <= sm2; -- "1100"
                else -- 100
                    next_s <= sm8; -- "1001"
                end if;
            elsif FH="11" then
                if UD='1' then -- 111
                    next_s <= sm9; -- "1010"
                else -- 110
                    next_s <= sm4; -- "0110"
                end if;
            else
                next_s <= sm1; "1000"
            end if;
        when sm2 => -- Estado 2
            if FH="00" then
                if UD='1' then
                    next_s <= sm1;
                else
                    next_s <= sm7;
                end if;
            end if;
    end case;
end process;

```

Figura 6.5. Transiciones de estados


```

        elsif FH="01" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm4; -- "0110"
            else
                next_s <= sm8;
            end if;
        elsif FH="10" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm3; -- "0100"
            else
                next_s <= sm1;
            end if;
        elsif FH="11" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm9;
            else
                next_s <= sm4;
            end if;
        else
            next_s <= sm2;
        end if;
when sm3 =>
    if FH="00" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm5; -- "0010"
        else
            next_s <= sm1;
        end if;
    elsif FH="01" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm2;
        else
            next_s <= sm8;
        end if;
    elsif FH="10" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm4; -- "0110"
        else
            next_s <= sm2;
        end if;
    elsif FH="11" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm9;
        else
            next_s <= sm4;
        end if;
    else
        next_s <= sm3;
    end if;
    
```

-- Estado 3

Figura 6.5. (continuación) Transiciones de estados


```
when sm4 =>
  if FH="00" then
    if UD='1' then
      next_s <= sm1;
    else
      next_s <= sm7;
    end if;
  elsif FH="01" then
    if UD='1' then
      next_s <= sm6; => "0011"
    else
      next_s <= sm2;
    end if;
  elsif FH="10" then
    if UD='1' then
      next_s <= sm5; => "0010"
    else
      next_s <= sm3;
    end if;
  elsif FH="11" then
    if UD='1' then
      next_s <= sm9; => "1010"
    else
      next_s <= sm10;
    end if;
  else
    next_s <= sm4;
end if;

when sm5 =>
  if FH="00" then
    if UD='1' then
      next_s <= sm7; => "0001"
    else
      next_s <= sm3;
    end if;
  elsif FH="01" then
    if UD='1' then
      next_s <= sm2;
    else
      next_s <= sm8;
    end if;
  elsif FH="10" then
    if UD='1' then
      next_s <= sm6; => "0011"
    else
      next_s <= sm4;
    end if;
  elsif FH="11" then
    if UD='1' then
      next_s <= sm9;
    else
      next_s <= sm4;
    end if;
end if;
```

-- Estado 4

-- Estado 5

Figura 6.5. (continuación) Transiciones de estados


```

else
    next_s <= sm3;
end if;
when sm6 =>
    if FH="00" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm1;
        else
            next_s <= sm7;
        end if;
    elsif FH="01" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm8; => "1001"
        else
            next_s <= sm4;
        end if;
    elsif FH="10" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm7; => "0001"
        else
            next_s <= sm5;
        end if;
    elsif FH="11" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm9;
        else
            next_s <= sm4;
        end if;
    else
        next_s <= sm7;
    end if;
when sm7 =>
    if FH="00" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm1; => "1000"
        else
            next_s <= sm5;
        end if;
    elsif FH="01" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm2;
        else
            next_s <= sm8; => "1001"
        end if;
    elsif FH="10" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm8;
        else
            next_s <= sm6;
        end if;
    end if;

```

-- Estado 6

-- Estado 7

Figura 6.5. (continuación) Transiciones de estados


```

    elsif FH="11" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm9;
        else
            next_s <= sm4;
        end if;
    else
        next_s <= sm7;
    end if;
when sm8 =>
    if FH="00" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm1;
        else
            next_s <= sm7;
        end if;
    elsif FH="01" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm2; -- "1100"
        else
            next_s <= sm6;
        end if;
    elsif FH="10" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm1; -- "1000"
        else
            next_s <= sm7;
        end if;
    elsif FH="11" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm10;
        else
            next_s <= sm9;
        end if;
    else
        next_s <= sm8;
    end if;
when sm9 =>
    if FH="00" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm1;
        else
            next_s <= sm7;
        end if;
    elsif FH="01" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm2;
        else
            next_s <= sm8;
        end if;

```

-- Estado 8

-- Estado 9

Figura 6.5. (continuación) Transiciones de estados


```

    elsif FH="10" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm1;
        else
            next_s <= sm8;
        end if;
    elsif FH="11" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm8;
        else
            next_s <= sm4;
        end if;
    else
        next_s <= sm9;
    end if;
when sm10 =>
    if FH="00" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm1;
        else
            next_s <= sm7;
        end if;
    elsif FH="01" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm2;
        else
            next_s <= sm8;
        end if;
    elsif FH="10" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm1;
        else
            next_s <= sm8;
        end if;
    elsif FH="11" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm4;
        else
            next_s <= sm8;
        end if;
    else
        next_s <= sm10;
    end if;
when others => next_s <= sm0;
end case;
end process;

```

-- Estado 10

Figura 6.5. (continuación) Transiciones de estados

En la Figura 6.6 se observa el código de las salidas de estados al motor.

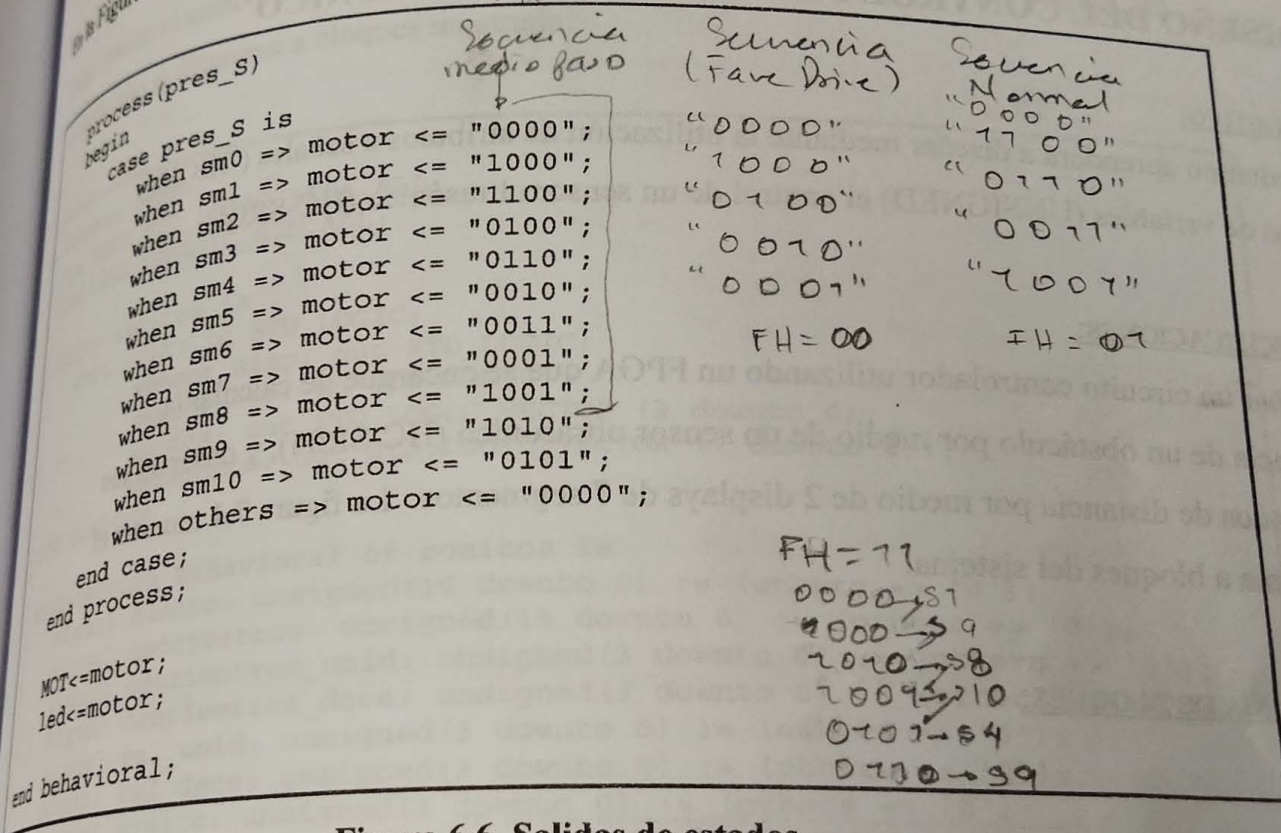


Figura 6.6. Salidas de estados

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:

El alumno deberá realizar las modificaciones pertinentes para poder girar el motor las vueltas necesarias que representen los dígitos de su número de cuenta, se deben combinar los giros horario, anti horario y detenido.